

# Introduction à la logique des puces

**TEJ20**


La première diapo est faite 74LS08!  
Vous devez faire de même pour les diapos  
74LS32, 74LS04, 74LS00, 74LS02, et 74LS86

# 74LS08

- Type de porte: AND
- Table de vérité

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- Diagramme de la puce

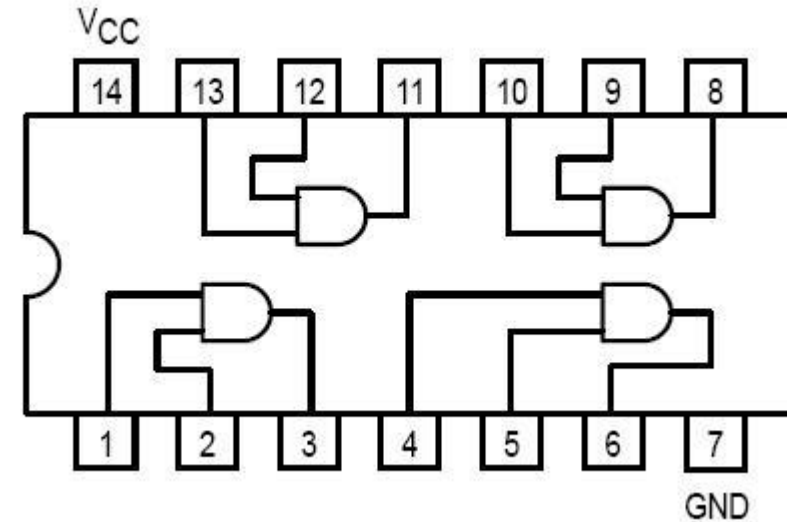

# 74LS32

- Type de porte:
- Table de vérité

A	B	Y

- Diagramme de la puce

# 74LS04

- Type de porte:
- Table de vérité

A	Y

- Diagramme de la puce

# 74LS00

- Type de porte:
- Table de vérité

A	B	Y

- Diagramme de la puce

# 74LS02

- Type de port:
- Table de vérité

A	B	Y

- Diagramme de la puce

# 74LS86

- Type de porte:
- Table de vérité

A	B	Y

- Diagramme de la puce